# 更多资料到菜鸟导航网站查看:www.cainiaodaohang.com菜鸟导航,国内领先的电路设计导航网站!



## 2017 年全国大学生电子设计竞赛试题

## 参寒注意事项

- (1) 8月9日8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4) 每队严格限制 3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 8月12日20:00竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。

# 自适应滤波器 (E 题) 【本科组】

## 一、任务

设计并制作一个自适应滤波器,用来滤除特定的干扰信号。自适应滤波器工作频率为10kHz~100kHz。其电路应用如图1所示。

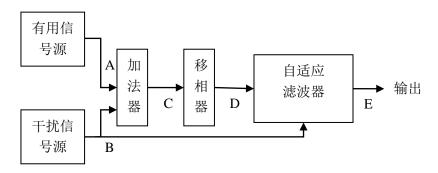


图 1 自适应滤波器电路应用示意图

图 1 中,有用信号源和干扰信号源为两个独立信号源,输出信号分别为信号 A 和信号 B,且频率不相等。自适应滤波器根据干扰信号 B 的特征,采用干扰抵消等方法,滤除混合信号 D 中的干扰信号 B,以恢复有用信号 A 的波形,其输出为信号 E。

## 二、要求

#### 1. 基本要求

- (1)设计一个加法器实现 C=A+B, 其中有用信号 A 和干扰信号 B 峰峰值均为 1~2V, 频率范围为 10kHz~100kHz。预留便于测量的输入输出端口。
- (2)设计一个移相器,在频率范围为 10kHz~100kHz 的各点频上,实

现点频 0 ~180 °手动连续可变相移。移相器幅度放大倍数控制在 1±0.1,移相器的相频特性不做要求。预留便于测量的输入输出 端口。

(3) 单独设计制作自适应滤波器,有两个输入端口,用于输入信号 B 和 D。有一个输出端口,用于输出信号 E。当信号 A、B 为正弦信号,且频率差≥100Hz 时,输出信号 E 能够恢复信号 A 的波形,信号 E 与 A 的频率和幅度误差均小于 10%。滤波器对信号 B 的幅度衰减小于 1%。预留便于测量的输入输出端口。

#### 2. 发挥部分

- (1) 当信号 A、B 为正弦信号,且频率差≥10Hz 时,自适应滤波器的输出信号 E 能恢复信号 A 的波形,信号 E 与 A 的频率和幅度误差均小于 10%。滤波器对信号 B 的幅度衰减小于 1%。
- (2)当B信号分别为三角波和方波信号,且与A信号的频率差大于等于10Hz时,自适应滤波器的输出信号E能恢复信号A的波形,信号E与A的频率和幅度误差均小于10%。滤波器对信号B的幅度衰减小于1%。
- (3) 尽量减小自适应滤波器电路的响应时间,提高滤除干扰信号的速度,响应时间不大于1秒。
- (4) 其他。

### 三、说明

- 1. 自适应滤波器电路应相对独立,除规定的 3 个端口外,不得与移相器等存在其他通信方式。
- 3. 信号 E 中信号 B 的残余电压测试方法为:信号 A、B 按要求输入,滤波器正常工作后,关闭有用信号源使  $U_A=0$ ,此时测得的输出为残余电压  $U_E$ 。滤波器对信号 B 的幅度衰减为  $U_E/U_B$ 。若滤波器不能恢复信号 A 的波形,该指标不测量。
- 4. 滤波器电路的响应时间测试方法为: 在滤波器能够正常滤除信号 B 的情况下,关闭两个信号源。重新加入信号 B,用示波器观测 E 信号的电压,同时降低示波器水平扫描速度,使示波器能够观测 1~2 秒 E 信号包络幅度的变化。测量其从加入信号 B 开始,至幅度衰减 1%的时间即为响应时间。若滤波器不能恢复信号 A 的波形,该指标不测量。

# 四、评分标准

设计报告	项 目	主要内容	满分
	系统方案	自适应滤波器总体方案设计	4
	理论分析与计算	滤波器理论分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图 程序设计	4
	测试方案与测试结 果	测试数据完整性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规 范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	合计		20
基	完成(1)		6
本	完成 (2)		24
要	完成 (3)		20
求	合计		50
发	完成(1)		10
及 挥	完成(2)		20
部	完成(3)		15
分	其他		5
	合计		50
总分			120